 


32 位超前进位加法器

1.功能特性

- (1) 实现有符号、无符号数的加减法。
- (2) 具有溢出标志（有符号数），进/借位标志（无符号数），零标志位

2.输入输出端口说明




名称	类型	描述
inA	输入/wire	32bit/操作数 0
inB	输入/wire	32bit/操作数 1
sub	输入/wire	1bit/减法标志位
overflow	输出/wire	1bit/溢出标志位
zero	输出/wire	1bit/置零标志位
cout	输出/reg	1bit/进位标志位
add_result	输出/wire	32bit/运算结果


3、设计思路

我们采取了自底向上的思路：

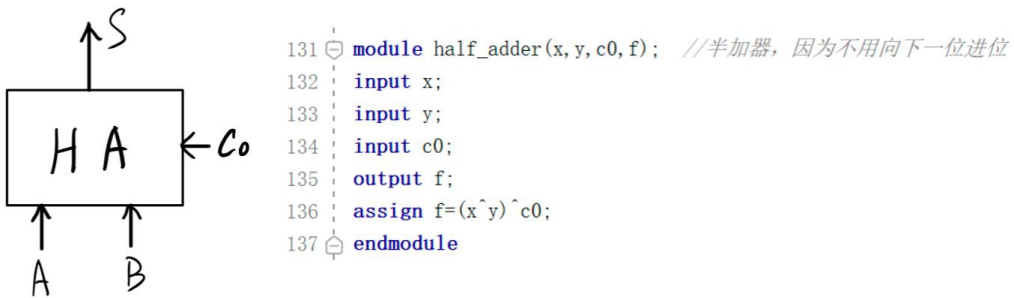
- (1) 我们先通过门级实现了半加器（因为每一位的进位会先行产生，所以每一位的加法不需要向下一级进位，用半加器就可以了）



 - (2) 随后，将 4 个半加器以及超前进位产生函数 G 和进位传递函数 P 组合，形成了一个 4 位超前进位运算器，结构如下：



$\times 4$

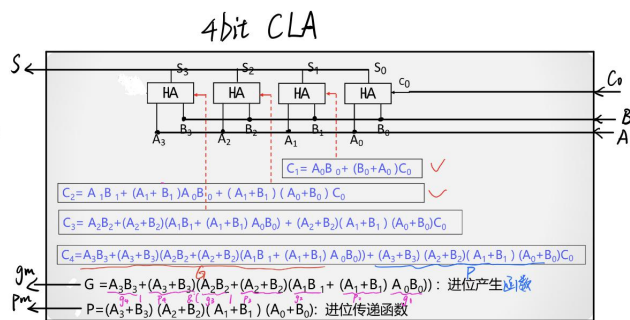


```

101 module aheadAdder_4 (gm, pm, f, x, y, c0); //4位超前进位加法器
102     input [4:1] x; //四位x值
103     input [4:1] y; //四位y值
104     input c0; //上一级的进位
105     output [4:1] f; //四位加和f
106     output gm, pm;
107
108     wire [3:1] c; //超前进位
109     wire [4:1] p;
110     wire [4:1] g;
111     assign p=x|y; // P, 进位传递函数中的每一和项 (A3+B3), (A2+B2), (A1+B1), (A0+B0)
112     assign g=x&y; // G, 进位产生函数中的积项, A3B3, A2B2, A1B1, A0B0
113
114     assign pm=p[4]&p[3]&p[2]&p[1]; //生成下一个单元的G和P
115     assign gm=g[4] | p[4]&g[3] | p[4]&p[3]&g[2] | p[4]&p[3]&p[2]&g[1];
116
117     // 产生超前进位
118     assign c[1]=g[1] | p[1]&c0;
119     assign c[2]=g[2] | p[2]&g[1] | p[2]&p[1]&c0;
120     assign c[3]=g[3] | p[3]&g[2] | p[2]&p[3]&g[1] | p[3]&p[2]&p[1]&c0;
121
122     //得到计算结果
123     half_adder H1(x[1], y[1], c0, f[1]);
124     half_adder H2(x[2], y[2], c[1], f[2]);
125     half_adder H3(x[3], y[3], c[2], f[3]);
126     half_adder H4(x[4], y[4], c[3], f[4]);
127 endmodule

```

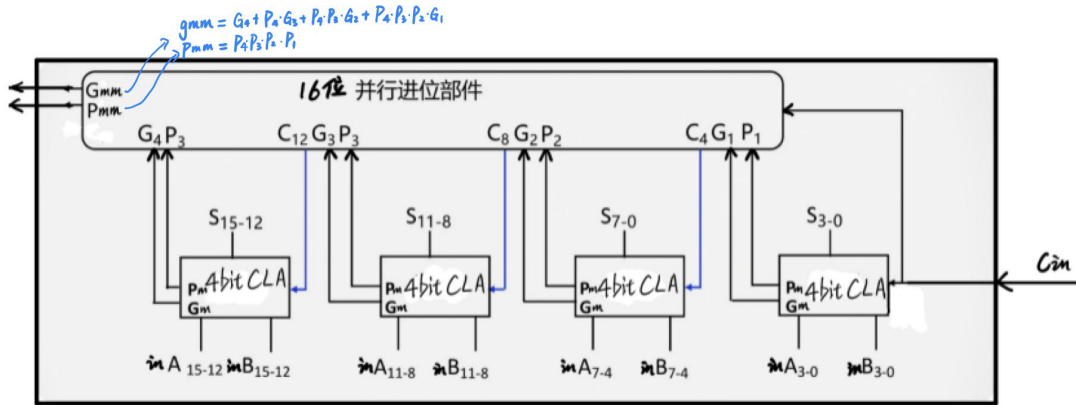(3) 随后, 将 4 个超前进位运算器和 16 位并行进位部件组合, 构造了 16 位并行运算单元, 结构如下:



```

78 module aheadAdder_16(gmm, pmm, f16, x16, y16, cin); //16位加法器先行进位加法器
79     input [16:1] x16;
80     input [16:1] y16;
81     input cin;
82     output [16:1] f16;
83     output gmm, pmm;
84     wire [4:1] c;
85     wire [4:1] p;
86     wire [4:1] g;
87
88     aheadAdder_4 ah_1(g[1], p[1], f16[4:1], x16[4:1], y16[4:1], cin);
89     aheadAdder_4 ah_2(g[2], p[2], f16[8:5], x16[8:5], y16[8:5], c[1]);
90     aheadAdder_4 ah_3(g[3], p[3], f16[12:9], x16[12:9], y16[12:9], c[2]);
91     aheadAdder_4 ah_4(g[4], p[4], f16[16:13], x16[16:13], y16[16:13], c[3]);
92
93     parrallel_carry c14(c, p, g, cin);
94
95     assign pmm = p[4] & p[3] & p[2] & p[1];
96     assign gmm = g[4] | p[4] & g[3] | p[4] & p[3] & g[2] | p[4] & p[3] & p[2] & g[1];
97 endmodule

```


16 位并行进位部件:

```

140 module parrallel_carry(c, p, g, c0); //并行进位部件, 用于把4个4位超前进位加法器->16位超前进位加法器。根据G, P和C0, 生成每一位
141     input [4:1] p;
142     input [4:1] g;
143     input c0;
144     output [4:1] c;
145     assign c[1] = g[1] | p[1] & c0; // C4进位
146     assign c[2] = g[2] | p[2] & g[1] | p[2] & p[1] & c0; // C8进位
147     assign c[3] = g[3] | p[3] & g[2] | p[2] & p[3] & g[1] | p[3] & p[2] & p[1] & c0; // C12进位
148     assign c[4] = g[4] | p[4] & g[3] | p[4] & p[3] & g[2] | p[4] & p[3] & p[2] & g[1] | p[4] & p[3] & p[2] & p[1] & c0; // C16进位
149 endmodule

```

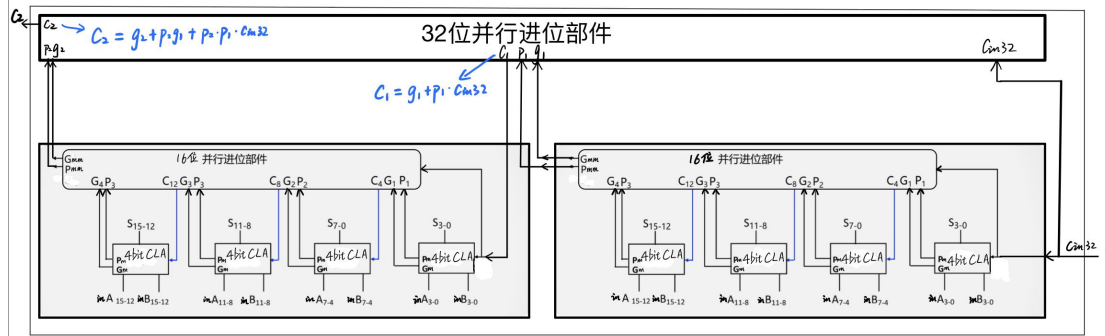(4) 将两个 16 位的超前进位加法器和 32 位并行进位部件组合，构成 32 位超前进位加法器，结构如下：



```

58 module aheadAdder_32(f32, c2, x32, y32, cin32); //32位超前进位加法器
59   input [32:1]x32;
60   input [32:1]y32;
61   input cin32; //进位输入
62   output [32:1]f32;
63   output c2; //进位输出
64   wire c1;
65   wire [2:1]p;
66   wire [2:1]g;
67
68   // 生成两个16位的加法器的进位
69   assign c1=g[1]|p[1]&cin32; // C16 = G0+P0*C0
70   assign c2=g[2]|p[2]&g[1]|p[2]&p[1]&cin32; // C32 = G1 + P1*G0 + P1*P0*C0
71
72   aheadAdder_16 ah1(g[1], p[1], f32[16:1], x32[16:1], y32[16:1], cin32);
73   aheadAdder_16 ah2(g[2], p[2], f32[32:17], x32[32:17], y32[32:17], c1);
74
75 endmodule

```

(5) 最后，我们在 32 位超前进位加法电路的基础上，加入了求补运算，判断零标志，溢出标志，进/借位标志的语句，最终形成了符合需求的 32 位加法运算模块：

1>求补运算实现：当 sub 为 1 时做减法，需要求出减数的补码，即取反再加上 1 (sub 输入最低位进位)

2>零标志：将结果的每一位相与，最后取反。

3>溢出标志：对于有符号运算，使用 $V = X_0 Y_0 \bar{S}_0 + \bar{X}_0 \bar{Y}_0 S_0$ 判断是否溢出，X0Y0 分别是两个输入的最低位，S0 是计算结果的最低位。

4>进/借位标志：对于无符号运算，做加法 (sub=0) 时，加法器的进位即为进位标志；做减法 (sub=1) 时，加法的进位取反即为借位标志。

```

21 // 带溢出检测功能的32位加减法运算器
22 module Adder_detectedOverflow(sub, inA, inB, overflow, cout, zero, add_result);
23     input sub; //是否做减法
24     input [31:0]inA;
25     input [31:0]inB;
26
27     output overflow; //有无溢出（仅对有符号运算有用）
28     output zero; //结果是否为0
29     output [31:0]add_result; //运算结果
30     output reg cout; // 是否有进位（无符号数加法），借位（无符号减法）
31     wire [31:0]inB_r; //B取反
32     wire C2; //进位结果
33     wire C_r; //进位结果取反
34     reg [31:0]inB_final; //最终的B
35
36     assign inB_r = ~inB;
37     assign C_r = ~C2;
38     always@(*)
39     begin
40         if(sub==1)
41             begin
42                 inB_final = inB_r;
43                 cout = C_r; //如果是无符号减法，那么借位通过把进位取反得到
44             end
45         else
46             begin
47                 inB_final = inB;
48                 cout = C2;
49             end
50     end
51     aheadAdder_32 adder(add_result, C2, inA, inB_final, sub); // 如果做减法，那么把B取反后，加上sub（相当于
52     assign zero = ~(add_result[0]|add_result[1]|add_result[2]|add_result[3]|add_result[4]|add_result[5]|ad
53     assign overflow = inA[31]&inB_final[31]&~add_result[31]|~inA[31]&~inB_final[31]&add_result[31];
54 endmodule

```