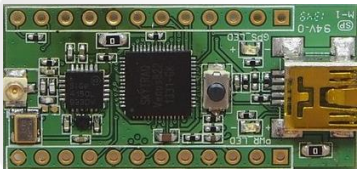


# 计算机组成原理


## 第三章 运算方法与运算器

### 3.2 定点数补码加、减运算器设计




1

## 四位串行加法器的设计（基于一位全加器FA）

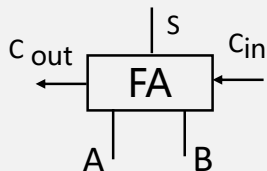

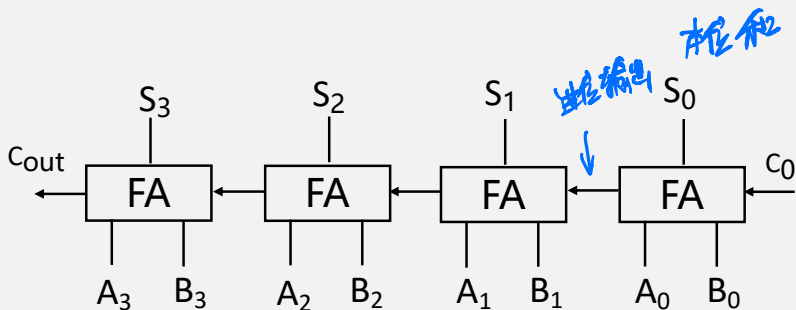
$$[X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$$



2
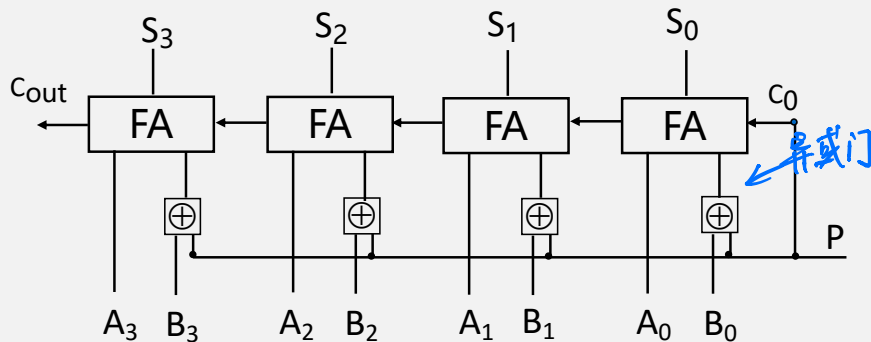
## 四位串行加/减法器设计

设计思路:  $[X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}}$



操作控制符  
 0: 正常  
 1: 对B求反码  
 且  $C_0 = 1(+1)$

P=0 加法运算


$$\begin{array}{r} 11011 \\ \oplus 00000 \\ \hline 11011 \end{array}$$

P=1 减法运算

$$\begin{array}{r} 11011 \\ \oplus 11111 \\ \hline 00100 \end{array}$$

3


带溢出检测功能的加/减运算器

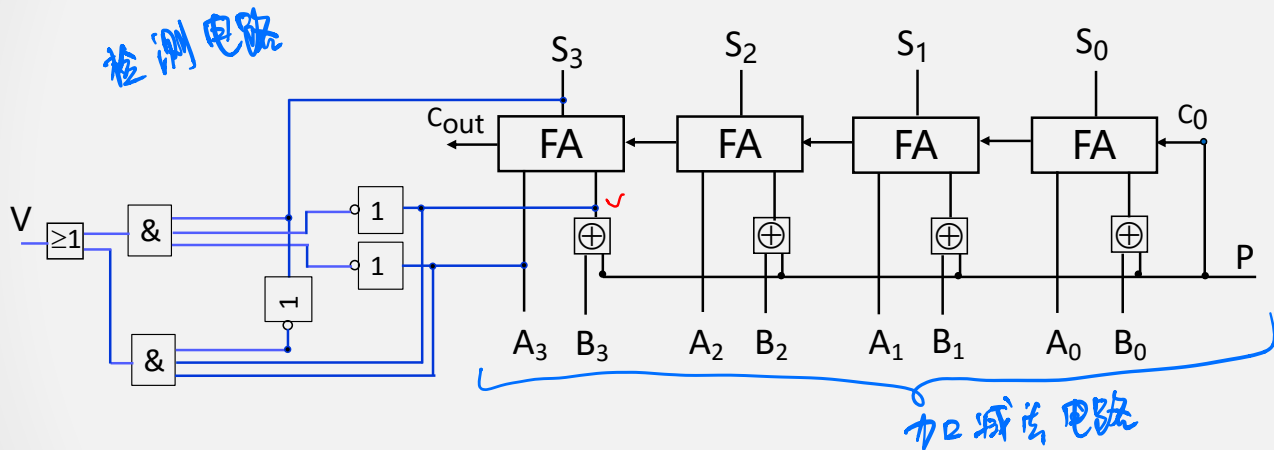

$$V = X_0 Y_0 \bar{S}_0 + \bar{X}_0 \bar{Y}_0 S_0$$

3

带溢出检测功能的加/减运算器

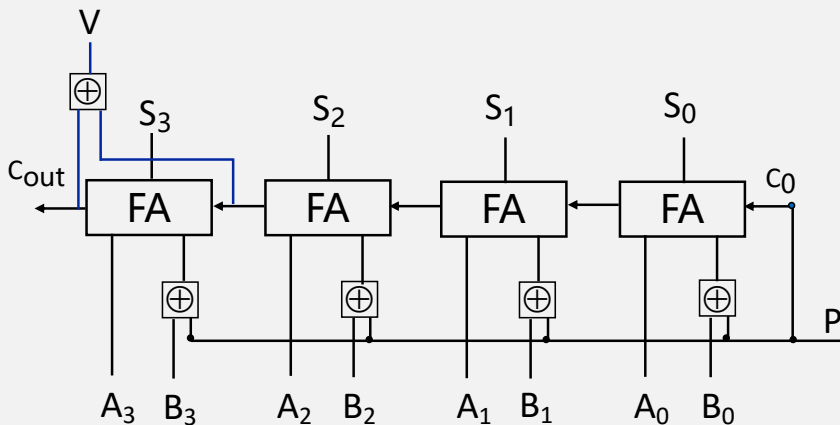


2.

$$V = C_0 \oplus C_1$$

4

带无符号数溢出检测功能的加/减运算器

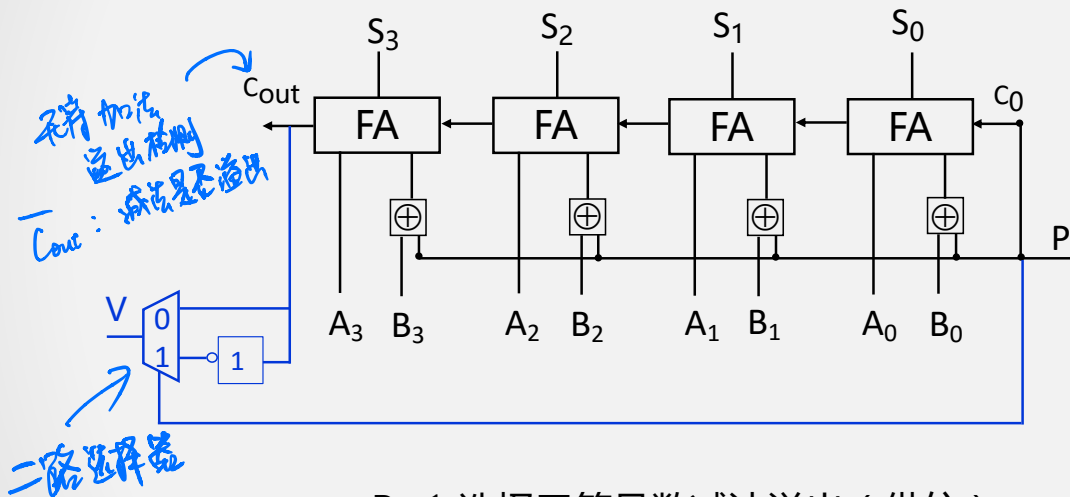


$P=1$  选择无符号数减法溢出 (借位)

$P=0$  时, 选择无符号加法溢出 (进位)

5

串行进位

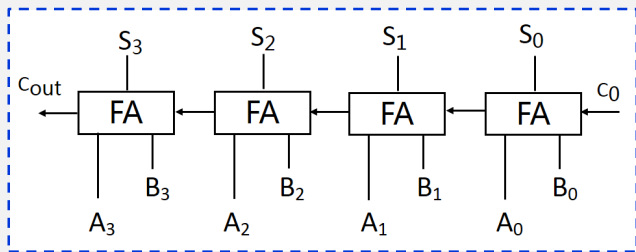

进位输出  $C_{out} = A_i B_i + (B_i + A_i) C_{in}$  进位输入

$$C_1 = A_0 B_0 + (B_0 + A_0) C_0$$

$$C_2 = A_1 B_1 + (B_1 + A_1) C_1$$

$$C_3 = A_2 B_2 + (B_2 + A_2) C_2$$

$$C_4 = A_3 B_3 + (B_3 + A_3) C_3$$

串行进位：运算速度慢！

6

并行进位 (先行进位)

$$C_1 = A_0 B_0 + (B_0 + A_0) C_0$$

代入


$$C_2 = A_1 B_1 + (B_1 + A_1) C_1 = A_1 B_1 + (A_1 + B_1) \underbrace{A_0 B_0 + (A_0 + B_0) C_0}_{A_i, B_i, C_0}$$

$$C_3 = A_2 B_2 + (B_2 + A_2) C_2 = A_2 B_2 + (A_2 + B_2) (A_1 B_1 + (A_1 + B_1) A_0 B_0) + (A_2 + B_2) (A_1 + B_1) (A_0 + B_0) C_0$$

$$C_4 = A_3 B_3 + (B_3 + A_3) C_3 = A_3 B_3 + (A_3 + B_3) (A_2 B_2 + (A_2 + B_2) (A_1 B_1 + (A_1 + B_1) A_0 B_0) + (A_3 + B_3) (A_2 + B_2) (A_1 + B_1) (A_0 + B_0) C_0)$$



## 4位并行进位运算器

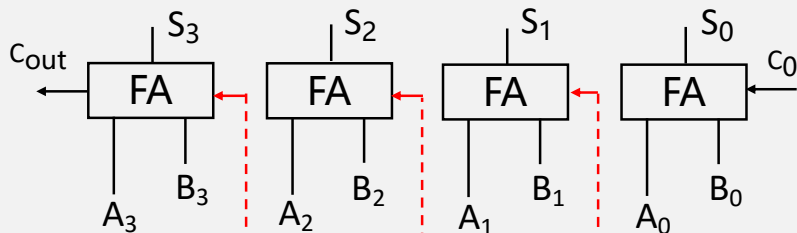

$$C_1 = A_0 B_0 + (B_0 + A_0) C_0 \quad \checkmark$$

$$C_2 = A_1 B_1 + (A_1 + B_1) A_0 B_0 + (A_1 + B_1) (A_0 + B_0) C_0 \quad \checkmark$$

$$C_3 = A_2 B_2 + (A_2 + B_2) (A_1 B_1 + (A_1 + B_1) A_0 B_0) + (A_2 + B_2) (A_1 + B_1) (A_0 + B_0) C_0$$




$$C_4 = A_3 B_3 + (A_3 + B_3) (A_2 B_2 + (A_2 + B_2) (A_1 B_1 + (A_1 + B_1) A_0 B_0)) + (A_3 + B_3) (A_2 + B_2) (A_1 + B_1) (A_0 + B_0) C_0$$

✓  $G = A_3 B_3 + (A_3 + B_3) (A_2 B_2 + (A_2 + B_2) (A_1 B_1 + (A_1 + B_1) A_0 B_0))$  : 进位产生函数

✓  $P = (A_3 + B_3) (A_2 + B_2) (A_1 + B_1) (A_0 + B_0)$  : 进位传递函数

5

## 多位串行进位与并行进位运算器

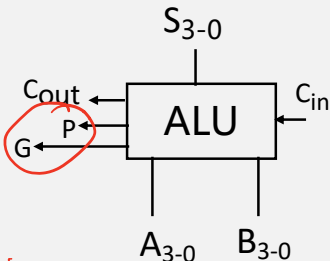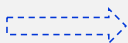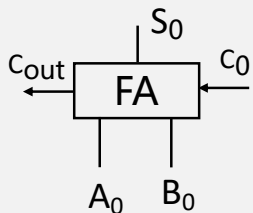


4位的ALU

$$C_{out} = G + P \cdot C_0$$

进位产生 → 并行

和的产生 → 串行

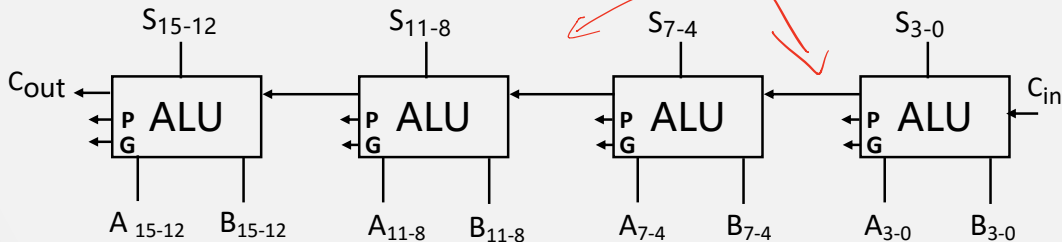


串

每段的4位 → 并行

5

## 多位串行进位与并行进位运算器

$$C_{out} = G + P \cdot C_0$$

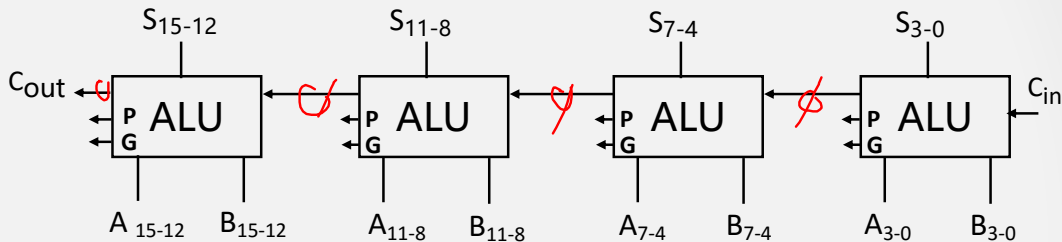

$$C_4 = G_0 + P_0 \cdot C_0$$

$$C_8 = G_1 + P_1 \cdot C_4$$

$$C_{12} = G_2 + P_2 \cdot C_8$$

$$C_{16} = G_3 + P_3 \cdot C_{12}$$


$$= \underline{G_1} + \underline{P_1 G_0} + \underline{P_1 P_0} \cdot C_0$$

$$= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 \cdot C_0$$

$$= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 \cdot C_0$$

5

## 多位串行进位与并行进位运算器

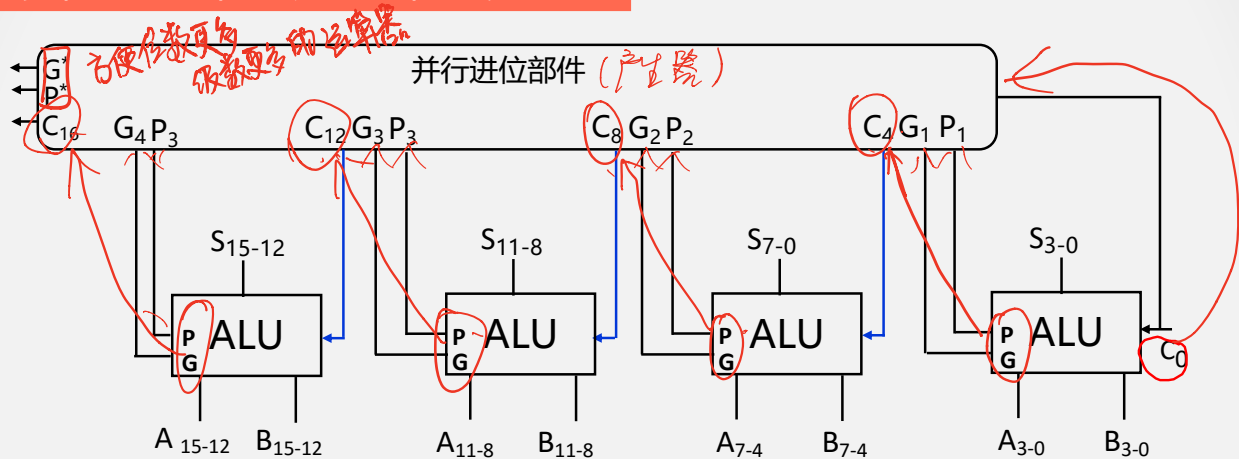

$$C_4 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 \cdot C_0$$

$$C_8 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 \cdot C_0$$

$$C_{12} = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 \cdot C_0$$

$$C_{16} = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 \cdot C_0$$